#### Xilinx 7系列FPGA收发器架构之共享功能(五)

原创 FPGA技术实战 FPGA技术实战 2020-04-16

收录于话题

#Xilinx7系列收发器详解

20个

**引言:**本文继续介绍7系列FPGA收发器的共享功能,主要包括以下几个方面内容:

- 收发器还回 (Loopback) 测试功能
- 收发器动态配置功能
- 收发器关电功能
- 收发器数字监视功能

# 1.收发器还回功能

还回模式是FPGA收发器数据路径特殊配置模式,它将数据流返回数据源端。它可以在开发过程中使用,也可以在已经部署的产品中用于隔离、定位错误。该功能可以用来检查或测试近端(本地收)收发器或者远端(其他业务板)收发器收发链路是否正常工作以及判断通信链路信号质量。图1举例了4中回环测试模式。

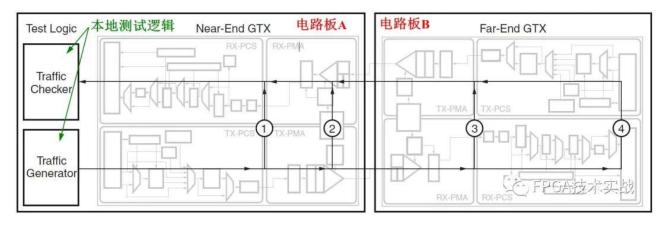


图1、还回测试概述(点击看大图)

从图1中可以看到,还回测试模式分为两大类:

- 近端还回模式:发送数据在本地收发器内还回(图1中电路板A内)。
- 远端还回模式:发送数据经过远端收发器(即图中电路板B内)后,再还回本地收发器。

每个GTX/GTH收发器都有一个内置的PRBS(伪随机码)产生器和检查器。为了灵活的进行还回测试,每个收发器有4中还回测试模式:

近端PCS还回测试(如图1所示路径①): 该模式需要将RX弹性缓冲器使能,并且RX\_XCLK\_SEL设置为RXREC。如果在正常操作时,RXOUTCLK用于驱动FPGA逻辑,并且RXOUTCLKSEL设置为RXOUTCLKPMA,此时,必须要将RXOUTCLKSEL选择为RXOUTCLKPC或者设置RXCDRHOLD=1'b1。

近端PMA还回测试(如图1所示路径②):该模式下,GTRXRESET复位信号在进入和退出该模式时需要设置。

远端PMA还回测试(如图1所示路径③):该模式下,TX缓冲器必须使能,并且设置TX\_XCLK\_SEL设置为TXOUT。GTTXRESET复位信号在进入和退出该模式时需要设置。

远端PCS还回测试(如图1所示路径④):该模式下,时钟校准使用与否,TXUSRCLK和RXUSRCLK端口必须由同意本时钟源(BUFG、BUFR或者BUFH)驱动。PCS还回不支持通道变速使能。


图2显示了配置还回功能的端口设置。

Port	Dir	Clock Domain	Description
LOOPBACK[2:0]	In	Async	000: Normal operation 001: Near-End PCS Loopback 010: Near-End PMA Loopback 011: Reserved 100: Far-End PMA Loopback 101: Reserved 110: Far-End PCS Loopback

图2、Loopbak端口配置
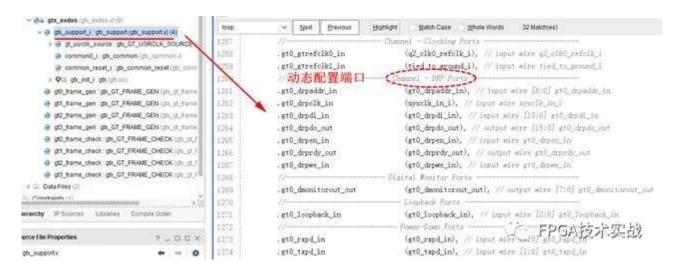
## 2.动态配置功能 (DPR)

动态配置功能允许动态的改变GTXE2\_CHANNEL/GTHE2\_CHANNEL和GTXE2\_COMMON/GTHE2\_COMMON原句参数。DPR接口使用地址、数据分开的同步接口,很方便的实现参数的读、写配置。图3显示了动态配置端口名称。



### 3.收发器关电功能

GTX/GTH收发器支持一列关电模式,这些模式支持一般的电源管理,也支持PCIe和SATA标准支持的模式。收发器提供不同级别的电源控制。每个通道内的每个方向都可以使用TXPD和RXPD端口进行关电控制。CPLLPD和QPLLPD分别影响CPLL和QPLL功能。图4列出了经常使用的几种基本的关电模式。图5给出了收发器关电端口示例。

功能	控制端口	描述
QPLL 控制	QPLLPD	关电 QPLL
CPLL 控制	CPLLPD	关电 CPLL
TX电源控制	TXPD[1:0]	关电 GTX/GTH 收少器 TX 忠源。 TX 忠观。 TX SX 忠观。 TX SX 忠观。 TX SX
RX 电源控制 RXPD[1:0]		关电 GTX/GTH 收发器 RX 电源

图4、基本关电功能

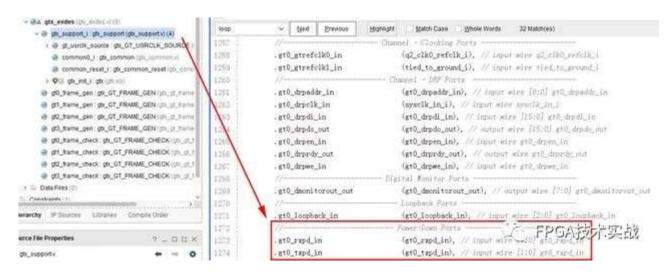


图5、收发器关电端口示例(点击看大图)

### 4.数字监视器功能

收发器接收均衡器的LPM(低功耗均衡)和DFE(判决反馈均衡)接收模式使用自适应 算法优化收发器链路,数字监视器提供对这些自适应环路当前状态的可见性。数字监视 器要求一个自由运行的时钟,可以为DPRCLK或者RXUSRCLK2。

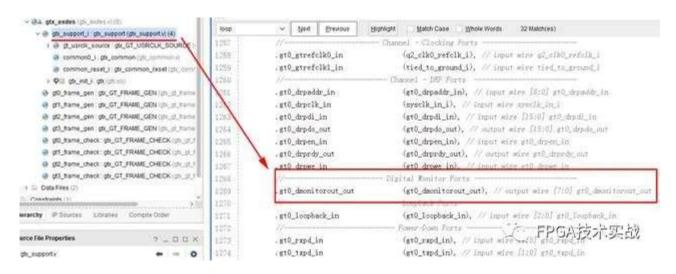


图6、数字监视器端口示例

**7系列FPGA收发器架构详解连载(四):** Xilinx 7系列FPGA收发器架构之共享功能(四)



### 欢迎关注FPGA技术实战公众号,持续更新原创!

声明:转载请声明来源公众号,作者等,欢迎转载,收藏

收录于话题 #Xilinx7系列收发器详解·20个

上一篇

下一篇

Xilinx 7系列FPGA收发器架构之发送器(TX)(六)

Xilinx 7系列FPGA收发器架构之共享功能 (四)